

# Structuri iterative pentru adunare

Probleme propuse

Oprîtoiu Flavius  
flavius.opritoiu@cs.upt.ro

November 22, 2024

## Problema 1

Pornind de la arhitectura unui sumator secvențial multi-operand, construiți o arhitectură pentru calcularea sumei următoare:

$$\sum_{i=0}^{99} (2 * i + 1)$$


Modulul, numit *mlopadd*, are intrările *clk*(1 bit), *rst\_b*(1 bit), *x*(pe numărul necesar de biți care permite conectarea tuturor valorilor  $2 * i + 1, \forall 0 \leq i \leq 99$ ) și ieșirea *a*(pe numărul necesar de biți care permite reprezentarea sumei de mai sus).

Soluția va include:

1. fișierul script "run\_mlopadd.txt"
2. un testbench în care se vor genera semnalele de intrare astfel încât să fie facilitată calcularea sumei de mai sus.
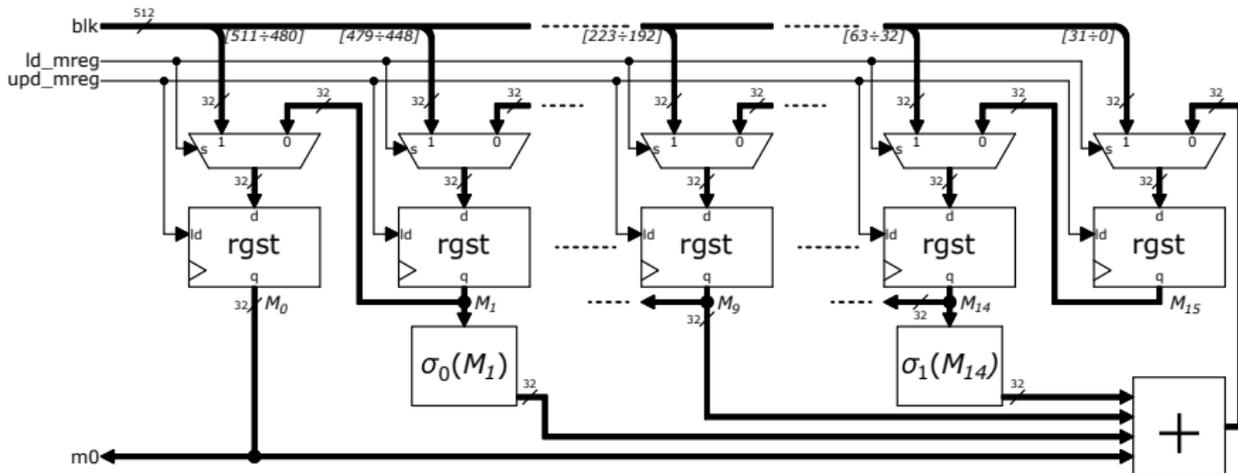
## Problema 2

Construiți componenta message scheduler a căii de date pentru o arhitectură SHA-256 ilustrată mai jos:



Modulul, numit *mschdpath* are intrările  $clk$  (1 bit),  $rst\_b$  (1 bit),  $ld\_mreg$  (1 bit),  $upd\_mreg$  (1 bit),  $blk$  (512 biți) și ieșirea  $m0$  (32 biți).

## Problema 2 (contin.)

Multiplexoarele de la intrările registrelor vor fi implementate prin funcții Verilog, ca și operatorii  $\sigma_0$  și  $\sigma_1$ , utilizați de message scheduler.

Soluția va include:

1. fișierul script "run\_mschdpath.txt"
2. un testbench în care sunt generate semnalele ca în diagrama de mai jos

