

# Design-ul unui înmulțitor secvențial pentru numere reprezentate în Semn-Marime

Oprîtoiu Flavius  
flavius.opritoiu@cs.upt.ro

9 decembrie 2023

# Introducere


## Obiective:

- ▶ Construcția unei arhitecturi pentru înmulțirea secvențială a numerelor reprezentate în Semn-Mărime

## Caracteristicile arhitecturii:

- Operarea numerelor fracționare pe 8 biți
- Proiectarea componentelor înmulțitorului
- Proiectarea căii de control a arhitecturii
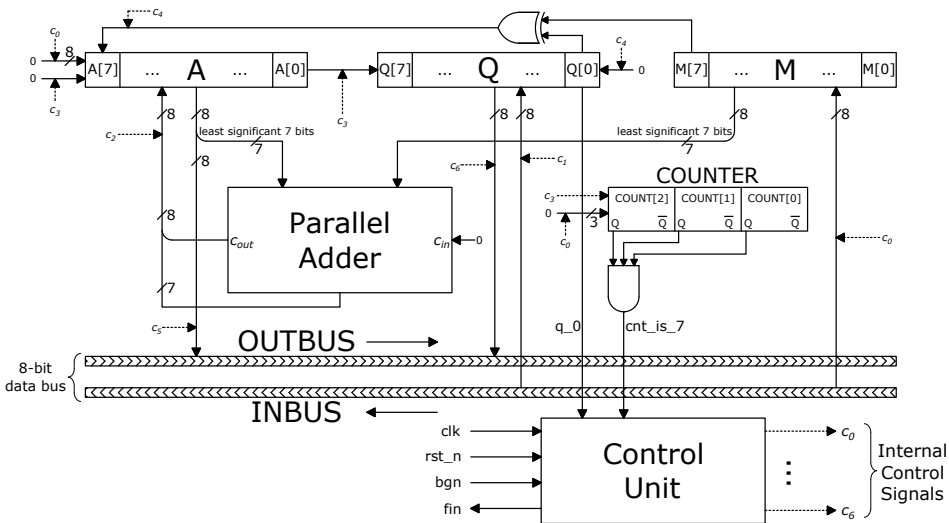
# Arhitectura secvențială de înmulțitor Semn-Mărime



**Notă:** Exceptând  $rst\_b$ , toate celelalte semnale sunt *sincrone*.

# Registrul M (rezolvat)

Stochează deînmulțitul, având următoarea interfață:

- ▶ `ld_ibus`: încarcă valoarea deînmulțitului din INBUS
  - ▶ `ibus`: magistrala INBUS
- ▶ `q`: conținutul registrului

```
1 module reg_m(  
2     input clk , rst_b , ld_ibus , [7:0] ibus ,  
3     output reg [7:0] q  
4 );  
5     always @ (posedge clk , negedge rst_b)  
6         if (!rst_b)                q <= 0;  
7         else if (ld_ibus)          q <= ibus;  
8 endmodule
```

## Registrul Q

Stochează înmulțitorul, având interfața:

- ▶ `clr_lsb`: șterge LSB-ul registrului
- ▶ `ld_ibus`: încarcă valoarea înmulțitorului din INBUS
  - ▶ `ibus`: magistrala INBUS
- ▶ `sh_r`: deplasare la dreapta a conținutului registrului
  - ▶ `sh_i`: bitul de încărcat în MSB la deplasarea la dreapta
- ▶ `ld_obus`: livrează conținutul registrului la OUTBUS
  - ▶ `obus`: magistrala OUTBUS
- ▶ `q`: conținutul registrului

```
1 module reg_q(  
2     input clk, rst_b, clr_lsb, ld_ibus, ld_obus, sh_r,  
3     input sh_i, [7:0] ibus,  
4     output reg [7:0] obus, [7:0] q  
5 );  
6     always @ (posedge clk, negedge rst_b)  
7         //treat inputs rst_b, clr_lsb, ld_ibus, sh_r here  
  
9     always @ (*) //write content to obus when ld_obus==1  
10         obus = (ld_obus) ? q : 8'bz;  
11 endmodule
```

# Registrul A

Acumulator, având interfața:

- ▶ `clr`: reset sincron, activ la 1 (șterge conținutul)
- ▶ `ld_sum`: încarcă rezultatul sumatorului în acumulator
  - ▶ `sum`: rezultatul sumatorului
- ▶ `ld_sgn`: încarcă semnul acumulatorului (MSB-ul)
  - ▶ `sgn`: semnul acumulatorului
- ▶ `ld_obus`: livrează conținutul acumulatorului la OUTBUS
  - ▶ `obus`: magistrala OUTBUS
- ▶ `sh_r`: deplasare la dreapta a conținutului registrului
  - ▶ `sh_i`: bitul de încărcat în MSB la deplasarea la dreapta
- ▶ `q`: conținutul acumulatorului

```
1 module reg_a(  
2     input clk, rst_b, clr, sh_r, ld_sgn, ld_obus, ld_sum,  
3     input sh_i, sgn, [7:0] sum,  
4     output reg [7:0] obus, [7:0] q  
5 );  
6     //implementation here  
  
8     //write content to obus  
9 endmodule
```


## Unitate de Control

Unitatea de control are următoarea interfață:

- ▶ `bgn`: demarează algoritmul de înmulțire
- ▶ `q_0`: LSB-ul registrului Q
- ▶ `cnt_is_7`: valoarea COUNTER este 7
- ▶ `c0`: șterge registrul A și COUNTER, încarcă M din INBUS
- ▶ `c1`: încarcă Q din INBUS
- ▶ `c2`: încarcă rezultatul sumatorului înapoi în A
- ▶ `c3`: deplasează A concatenat cu Q la dreapta (încarcă 0 în MSB-ul lui A), incrementează COUNTER
- ▶ `c4`: setează semnul lui A, șterge LSB-ul lui Q
- ▶ `c5/c6`: livrează registrul A/Q la OUTBUS
- ▶ `fin`: marchează finalul operației, activat împreună cu c5, c6

```
1 module ctrl_u(  
2     input  clk , rst_b , bgn , q_0 , cnt_is_7 ,  
3     output c0 , c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , fin  
4 );  
5     //implementation here  
6 endmodule
```

## Unitate de Control (contin.)

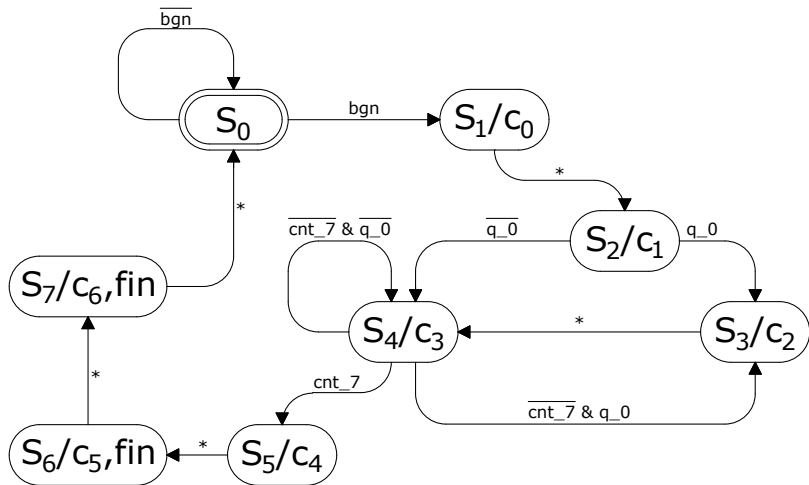

**Important:** Unitatea de control va avea frontul declanșator complementar față de toate celelalte componente secvențiale sincrone din arhitectură!



# Integrarea tuturor componentelor

## Arhitectura secvențială de înmulțire Semn-Mărime:

```
1 module sm_unit (
2     input clk, rst_b, bgn, [7:0] ibus,
3     output fin, [7:0] obus
4 );
5     //implementation here
6 endmodule

8 module sm_unit_tb;
9     reg clk, rst_b, bgn; reg [7:0] ibus; wire fin; wire [7:0] obus;

11    sm_unit test (.clk(clk), .rst_b(rst_b), .bgn(bgn), .ibus(ibus),
12                .fin(fin), .obus(obus));
13    localparam CLK_PERIOD=100, CLK_CYCLES=17, RST_PULSE=25;
14    localparam X=8'b10010111/*=-23*2(-7)*/, Y=8'b10000011;/*=-3*2(-7)*/
15    initial begin clk=1'd0; repeat (CLK_CYCLES*2) #(CLK_PERIOD/2) clk=~clk; end
16    initial begin rst_b=1'd0; #(RST_PULSE); rst_b=1'd1; end
17    initial begin bgn=1'd1; #200; bgn=1'd0; end
18    initial begin ibus=0; #100 ibus=X; #100 ibus=Y; end
19 endmodule
```

Testbench-ul păstrează OUTBUS în impedanță ridicată până la momentul 1300, când, pentru 1 ciclu de tact, OUTBUS devine 8'b00000000, după care, pentru un alt ciclu de clock, OUTBUS devine 8'b10001010 revenind, ulterior, în impedanță ridicată.